



合肥工业大学
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2021

计算机组成原理

· 实验报告 ·

学 院:	计算机与信息学院
班 级:	物联网工程 19-2 班
学 号:	2019217769
姓 名:	袁焕发
电 话:	13012039276
邮 件:	2635825108@qq.com
完成日期:	2021-06-05
指导教师:	阙 夏

目 录

1 CPU 部件实现之 ALU 和寄存器堆实验.....	2
1.1 设计要求.....	2
1.2 方案设计.....	2
1.3 实验步骤.....	8
1.4 故障与调试.....	13
1.5 仿真及分析.....	14
2 CPU 部件实现之 ALU 和寄存器堆实验.....	16
2.1 设计要求.....	16
2.2 方案设计.....	16
2.3 实验步骤.....	24
2.4 故障与调试.....	26
2.5 仿真及分析.....	27
3 总结与心得.....	29
3.1 实验总结.....	29
3.2 实验心得.....	29
参考文献.....	30

1 CPU 部件实现之 ALU 和寄存器堆实验

1.1 设计要求

1.1.1 使用 Verilog 完成 ALU 的设计,并编写测试仿真文件验证其正确性。

ALU 支持 16 位的加、减、与、或以及移位运算。

1.1.2 使用 Verilog 完成通用寄存器堆的设计，并编写测试仿真文件验证其正确性。

寄存器堆包含 8 个 16 位的寄存器；寄存器堆有两个读端口和一个写端。

1.2 方案设计

ALU 模块设计如图 12.1 所示

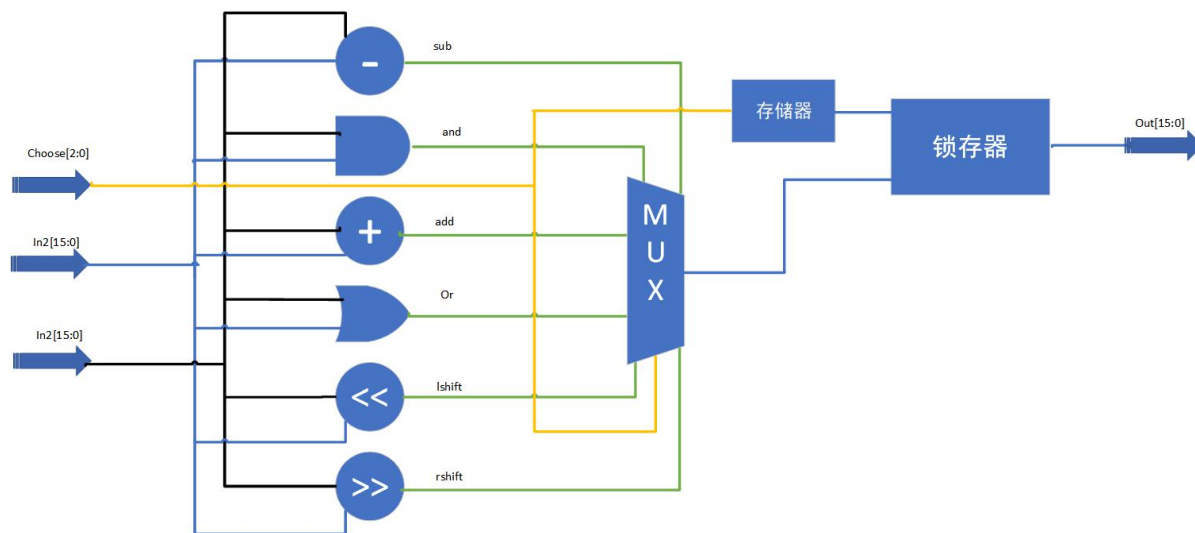


图 12.1 ALU 模块设计图

寄存器堆设计如图 12.2 所示

 


图 12.2 寄存器堆模块设计图

1.2.1 Verilog 关键代码实现

表 12.1 ALU 模块功能描述

输入	16 位输入信号 in1、in2 和 3 位选择信号 choose
输出	16 位输出信号 out
功能	根据选择信号选择运算方式，根据输入数据，输出相应的运算值

ALU 模块的功能描述如表 12.1 ALU 模块功能描述所示；

ALU 模块 verilog 代码如下:

```
module alu(  
    input wire [15:0] in1, in2,  
    input wire [2:0] choose,  
    output reg [15:0] out  
);  
always@* begin  
    case(choose)  
        3'b000: out = in1+in2;//0  
        3'b001: out = in1-in2;//1  
        3'b010: out = in1&in2;//2  
        3'b011: out = in1|in2;//3  
        3'b100: out= in1<<in2;//4  
        3'b101: out= in1>>in2;//5  
    endcase  
end  
endmodule
```

表 12.2 寄存器堆模块功能描述

输入	写信号 WE, 时钟信号 clk, 3 位输入地址 R1、R2、W1, 16 位输入总线 busW1
输出	16 位输出 busR1, busR2
功能	设计 8 个 16 位寄存器组成寄存器堆

寄存器堆模块的功能描述如表 12.2 寄存器堆模块功能描述所示;

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

寄存器堆 verilog 代码如下:

```
module register(
    input wire WE, clk, //写, 时钟信号
    input wire [2:0] R1, R2, W1, //地址, 用来决定读或写的寄存器
    input wire [15:0] busW1, //写总线要写入寄存器堆的内容
    output wire [15:0] busR1, busR2 //读总线从寄存器堆读出的内容
);

    reg [15:0] regfile[7:0]; //寄存器 16 位, 8 单元寄存器堆
    integer i;
    initial begin // 初始化寄存器堆
        for(i=0; i<8; i=i+1) //数值 0,1,4,9,16, , , , 49
            regfile[i] = i*i;
    end
    always@(posedge clk) begin //上升沿
        if(WE == 1) //可写
            regfile[W1] = busW1; //将总线内容写入寄存器
        end
        assign busR1 = regfile[R1]; //分配总线到寄存器
        assign busR2 = regfile[R2];
    end
endmodule
```

1.2.2 测试文件(TestBench)关键代码描述

ALU 模块测试文件关键代码如下:

```
module alutest();  
    wire [15:0] out;  
    reg [2:0] opcode;  
    reg [15:0] data_a_in, data_b_in;  
  
    initial begin  
  
        opcode = 0; //a+b  
        data_a_in = 0;  
        data_b_in = 0;  
  
        #10  
        data_a_in = 10;  
        data_b_in = 5;  
        //a+b  
        #10  
        opcode = 1; //a-b  
        data_a_in = 10;  
        data_b_in = 5;  
        #10  
        opcode = 2; // 0010&0001  
        data_a_in = 16;  
        data_b_in = 1;  
        #10  
        opcode = 3; // 0010or0001  
        data_a_in = 16;
```

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

```
data_b_in = 1;
#10
opcode = 4; // 0020 左移 2 位
data_a_in = 32;
data_b_in = 2;
#10
opcode = 5; // 0100 右移 2 位
data_a_in = 256;
data_b_in = 2;
#100 $stop;
end

alu test(.in1(data_a_in),.in2(data_b_in),.choose(opcode),.out(out));
endmodule
```

寄存器模块测试文件关键代码如下：

```
module registertest();
reg clk,WE;
reg[2:0] RA,RB,RW;//地址，用来决定读或写的寄存器
reg[15:0] busW;//写总线，要写入寄存器堆的内容
wire[15:0] busA,busB;//读总线，从寄存器堆读出的内容
```

```
register test(
.clk(clk),
.WE(WE),
.R1(RA),
.R2(RB),
.W1(RW),
.busW1(busW),
.busR1(busA),
.busR2(busB)
```



```
);  
initial begin  
    clk=0;  
    WE=0;  
    RA=3'd2;//002  
    RB=3'd4;//004  
    RW=3'd0;//000  
    busW = 16'd24;//0000, 0000, 0000, 0018  
  
    #1000 $stop;  
end  
always #5 clk = ~clk;//5ns, 反转  
always begin  
    #20 WE = 1;//高电平读写  
    #20 WE = 0;  
    RW = RW + 1;//寄存器地址+1  
    busW = busW + 23;//数值+23  
end  
  
always begin  
    #10  
    RA = RA + 1;//读地址从 2 开始, +1, 依次 3,4,5....  
    RB = RB + 3;//读地址从 4 开始, +3, 依次 7,10.....  
end  
endmodule
```

1.3 实验步骤

(1) Vivado 创建工程

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

由于 vivado 安装步骤截图丢失，故从使用 vivado 创建工程开始演示。

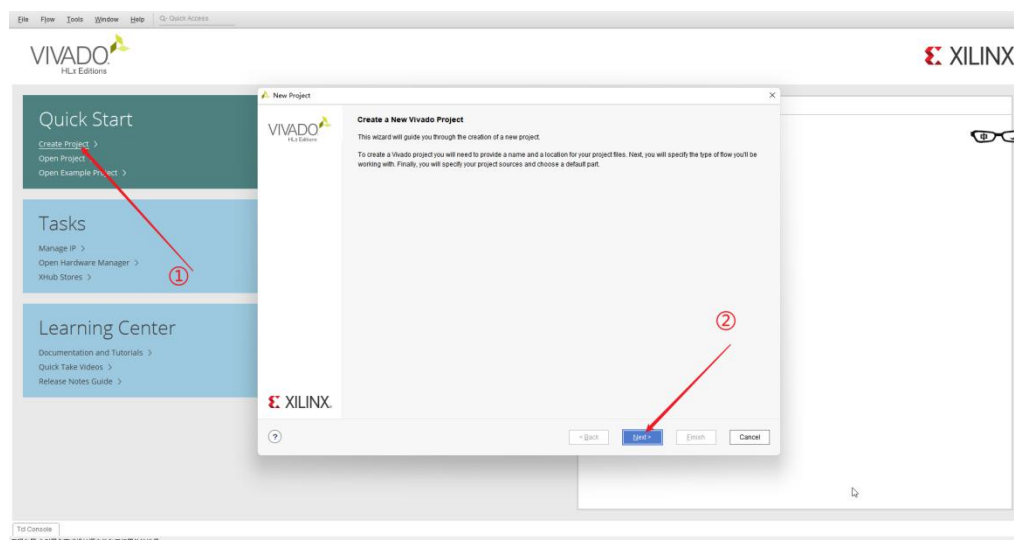


图 13.1

如图 13.1 所示，按照图中编号顺序操作，接下来一直选择 next 直到看到图 4

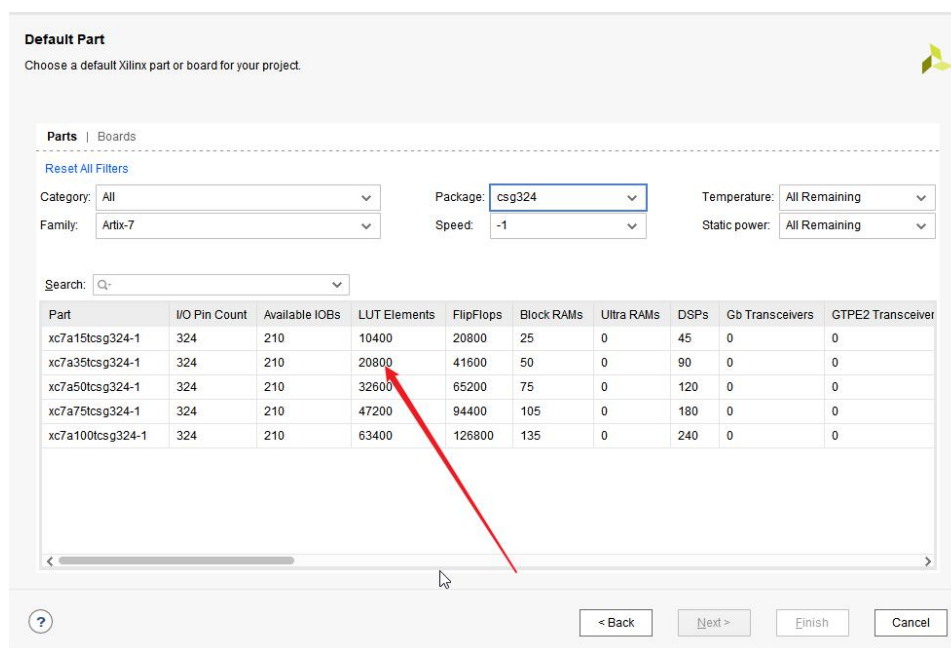


图 13.2

如图 13.2 所示选择相应选项。

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

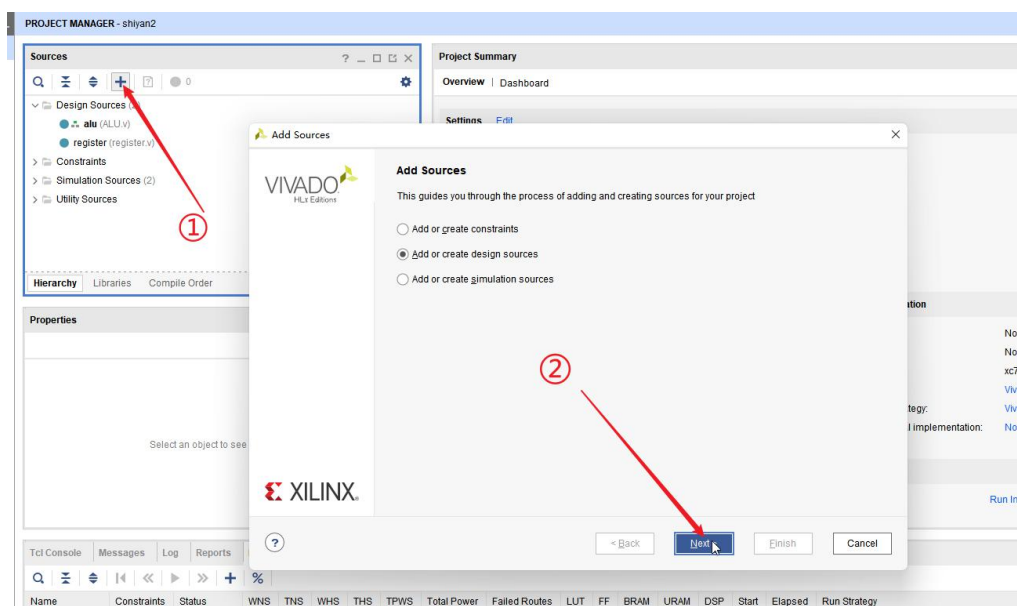


图 13.3

进入工程界面之后如图 13.3 进行操作。

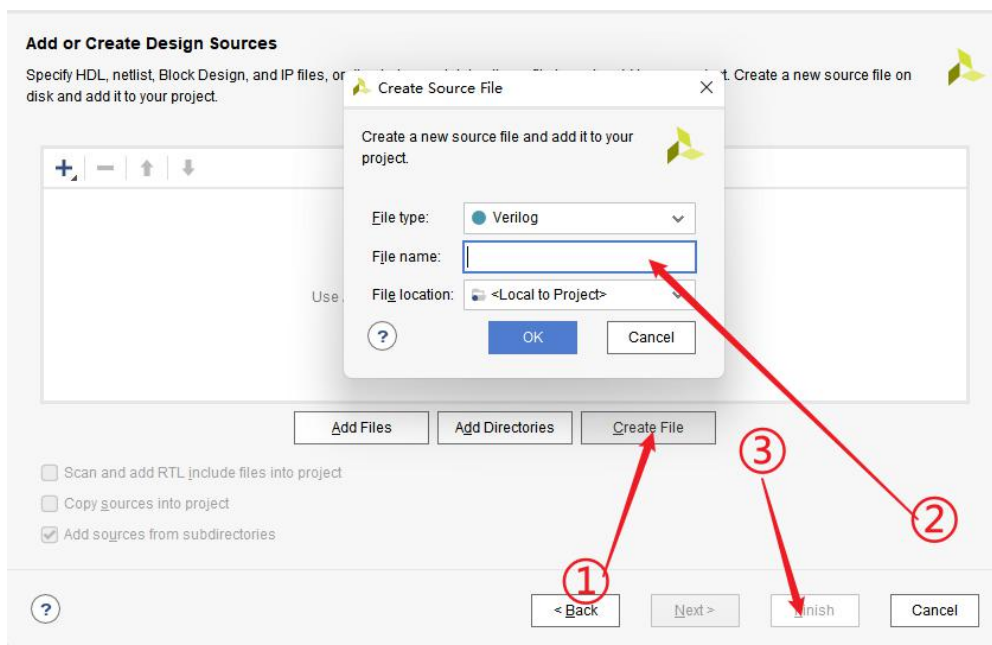


图 13.4

接下来如图 13.4 所示。

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

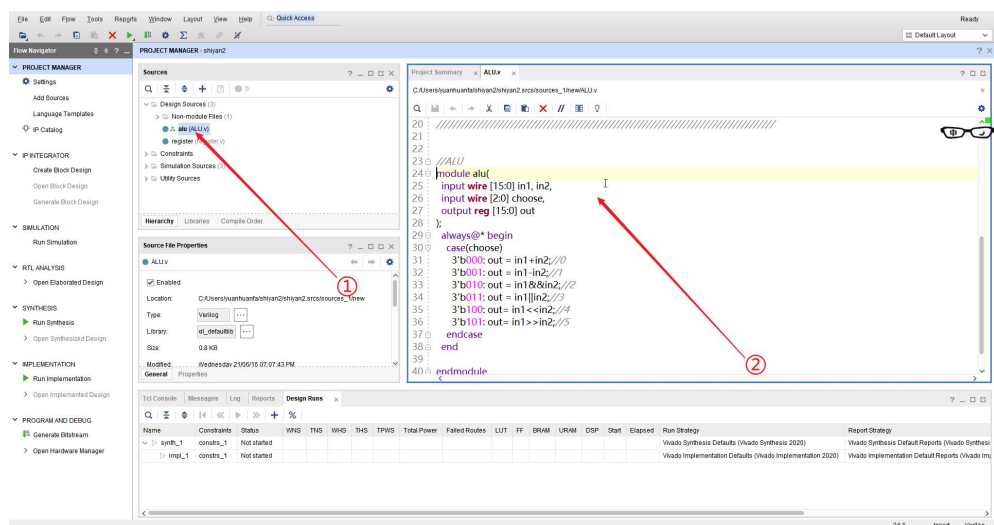


图 13.5

如图 13.5 所示，进行 verilog 代码编辑。

(2) 模拟运行

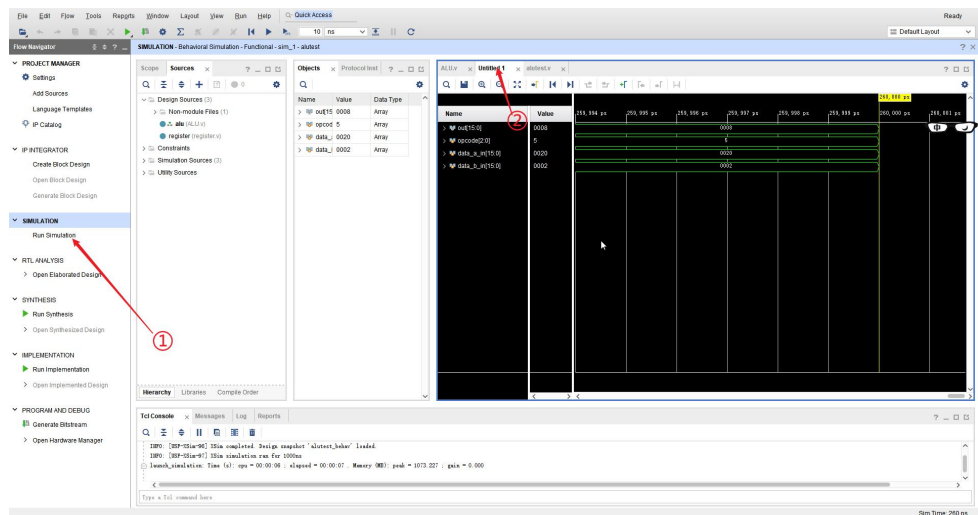


图 13.6

代码编辑完成之后，点击模拟，如图 13.6 即可查看模拟情况，具体分析见仿真与分析部分。

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

(3) 数据通路分析

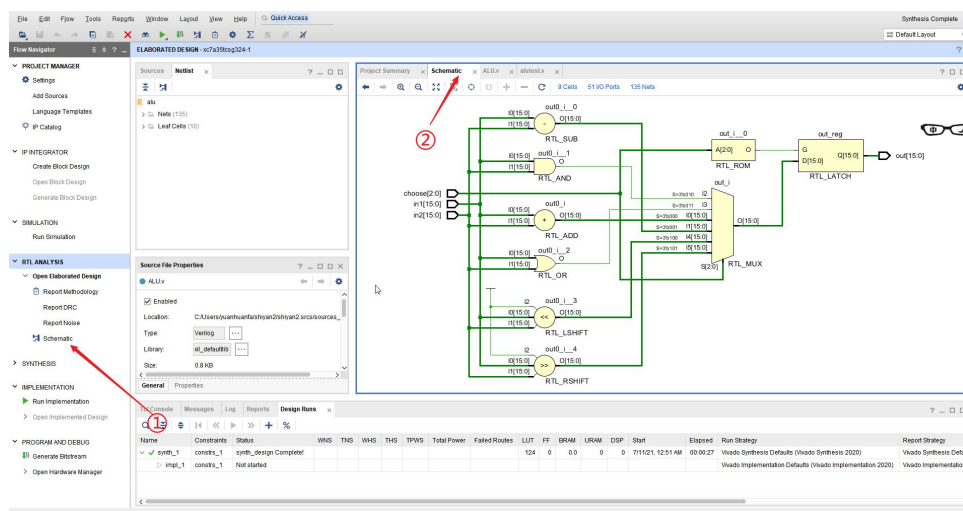


图 13.7

如图 13.7 所示，可查看模块电路图，分析数据的流向和运算处理。

1.4 故障与调试

1.4.1 测试文件故障 1

故障现象：

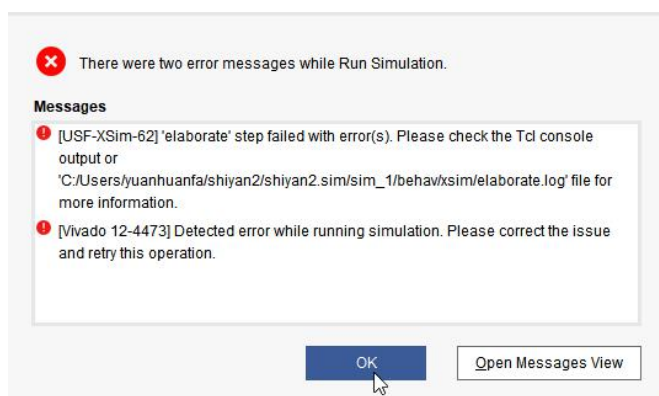


图 14. 1

如图 14. 1

原因分析：

```
//ALU
module alu(
    input wire [15:0] in1, in2,
    input wire [2:0] choose,
```

图 14. 2

```
    // 100 $stop,
end
    ALU test(.in1(data_a_in),.in2(data_b_in),.choose(opcode), .out(out));
ndmodule
```

图 14. 3

在测试文件中调用设计文件中的模块名时，名称与设计文件中模块名不一致，如

图 14. 2 图 14. 3。

解决方案：

将测试文件中 `ALU test(.in1(data_a_in),.in2(data_b_in),.choose(opcode), .out(out));`
改为 `alu test(.in1(data_a_in),.in2(data_b_in),.choose(opcode), .out(out));`

1.5 仿真及分析

1.5.1 ALU 仿真及分析

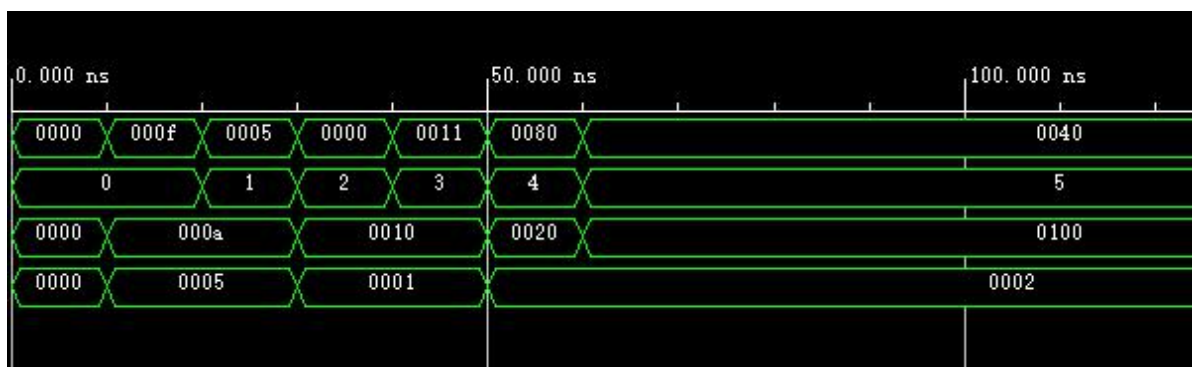


图 15.1

仿真图如图 15.1 所示。

分析：

第一行为输出值，第二行为操作数，第三行和第四行为输入值，输入输出均为 16 进制。

操作数为 000，为加法运算，两个输入值初始为 0，延迟 10ms 后，in1=10，in2=5；输出值由初始 0 变为 000f=15；

操作数为 001，为减法运算，in1=10，in2=5；输出值由 000f 变为 0005；

操作数为 010，为与运算，in1=0010，in2=5=0001，与运算之后为 0000；

操作数为 011，为或运算，in1=0010，in2=5=0001，或运算后为 0011；

操作数为 100，为左移位运算，32=0020，左移 2 位，相当于乘以 4，为 128=0080；

操作数为 101，为右移位运算，256=0100，右移 2 位，相当于除以 4，为 64=0040。

1.5.2 寄存器堆仿真及分析

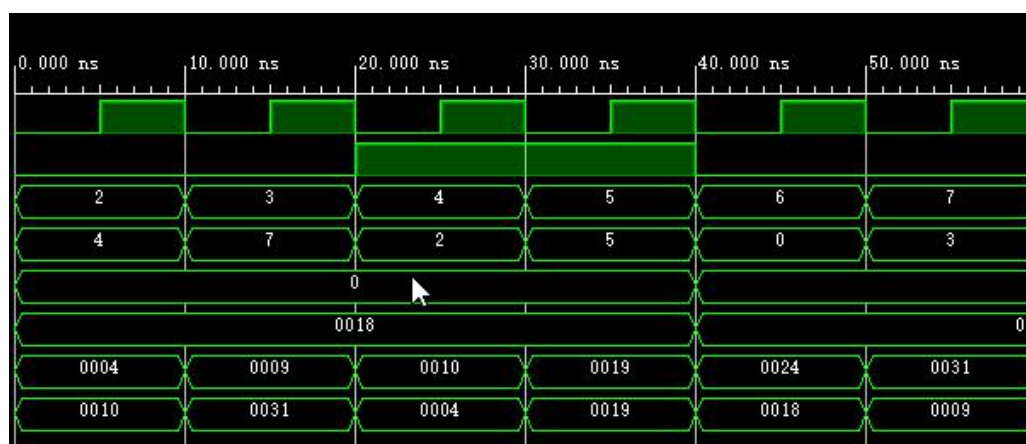


图 15.2

仿真图如图 15.2 所示。

分析：

第一行为时钟信号，第二行为写信号，第三行、第四行为寄存器地址，第五行为写入地址，第六行为写入总线，第七行、第八行为寄存器输出总线。

寄存器地址 RA 初始值为 2，RB 初始值为 4，写入地址 RW 初始值为 0。

$RA = RA + 1$ ； $RB = RB + 3$ ， $RW = RW + 1$ ， $busW = busW + 23$ ；

寄存器初始化的值为 0,1,4,9, . . . 7*7。

RA 地址规律为 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1,。读取数据为 4、9、16、.

RB 地址规律为 4, 7, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4。读取数据为 16、49、4

busW 值依次递增 23。

RW 为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 时，且 WE=1 时，寄存器 reg[i] 分别写入 busW 数据 $(1+23)$ ， $(24+23)$ ，. $(1+23*i)$ ，

BusA 根据 RA 地址读入数据，4、9、16、25、36、49、24（由 24 替换原本数据 0 获得）、4（还未被替换，之后数据也是）、

BusB 根据 RB 地址读入数据，16、49、4、25、24（由 24 替换原本数据 0 获得）、9、36、47（由 47 替换原来数据 1 获得）、16、49。

2 CPU 部件实现之 ALU 和寄存器堆实验

2.1 设计要求

设计和实现一个支持加法指令的单周期 CPU。要求该加法指令（表示为 `add r1, r2, r3`）格式约定如下：

采用寄存器寻址，`r1`, `r2`, `r3` 为寄存器编号，`r1` 和 `r2` 存放两个源操作数，`r3` 为目标寄存器，其功能为 $[r1] + [r2] \rightarrow r3$ ；

指令字长 16 位，操作码和地址码字段分配如表 21.1 所示：

表 21.1

15	9	8	6	5	3	2	0
OpCode		r1		r2		r3	

2.2 方案设计

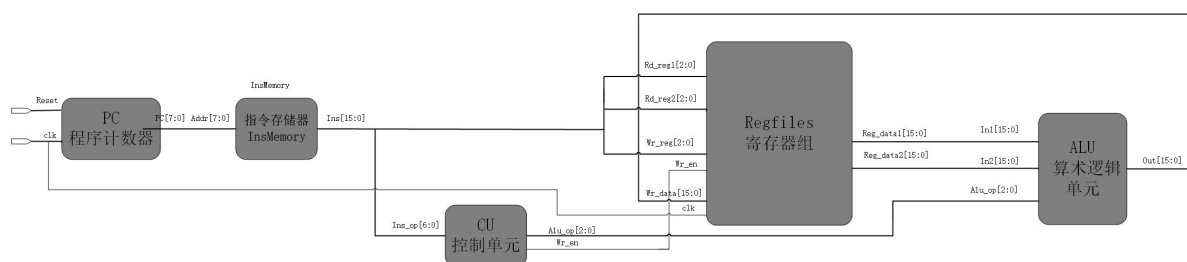


图 22.1

如图 22.1 所示，相关模块之间的电路图。

2.2.1 设计思路

- (1) Instruction Memory 指令存储器，用作 CPU 指令的存储与输出
- (2) ALU 算术逻辑单元，用作 CPU 内部各项逻辑运算
- (3) PC 程序计数器，负责管理 CPU 指令地址，并保存当前指令地址
- (4) Control Unit 控制单元，用作控制各个指令相对应的控制信号
- (5) Data Memory 数据存储器，用作存储 ALU 的计算结果或寄存器组中的数据，或者输出其所存储的数据
- (6) Register File 寄存器组，根据指令存储和读取相对应地址中的数据

2.2.2 Verilog 关键代码实现

1) PC 模块

表 22.1

输入	时钟信号 clk、重置信号 rst
输出	指令地址 pc (8 位)
功能	每个时钟上升沿 PC 的值自动加 1，并输出

Verilog 关键代码：

```
module PC(  
    input wire clk, rst,  
    output reg [7:0] PC  
);  
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1)  
            PC = 0;  
        else  
            PC = PC + 1;  
        end  
endmodule
```

2) 指令存储器模块

表 22.2

输入	8 位指令地址 Addr
输出	16 位指令 Ins
功能	存放待执行的指令（初始化），并根据地址输出指令

Verilog 关键代码:

```
module InsMem(  
    input wire [7:0] Addr,  
    output reg [15:0] Ins  
);  
reg[15:0] instructions[255:0];  
  
integer i;  
initial begin  
    for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin  
        instructions[i][2:0] = (i + 2) % 8;  
        instructions[i][5:3] = (i + 1) % 8;  
        instructions[i][8:6] = i % 8;  
        instructions[i][15:9] = 0;  
    end  
end  
  
always@* begin  
    Ins = instructions[Addr];  
end  
  
endmodule
```

3) 寄存器堆

表 22.3

输入	时钟信号 <code>clk</code> 、读写控制线 <code>wr_en</code> 、读寄存器编号 <code>read_reg1</code> 和 <code>read_reg2</code> 、写寄存器编号 <code>write_reg</code> 、写入数据 <code>write_data</code>
输出	对应两个读寄存器编号的寄存器值 <code>reg1</code> 和 <code>reg2</code>
功能	根据读寄存器编号给出对应寄存器的值；在写允许情况下，把写入端的数据在 <code>clk</code> 下降沿写到写寄存器编号对应的寄存器

Verilog 关键代码:

```
module RegFiles(  
    input wire clk,  
    input wire Wr_en,  
    input wire [2:0]Rd_reg1,Rd_reg2,  
    input wire [2:0] Wr_reg,  
    input wire [15:0] Wr_data,  
    output reg [15:0] Reg_data1,Reg_data2  
);  
  
    reg [15:0] regfile[7:0];  
    integer i;  
    initial begin  
        for(i = 0; i < 8; i = i + 1) begin  
            regfile[i] = i;  
        end  
    end  
  
    always@* begin
```

```
Reg_data1 <= regfile[Rd_reg1]; //非阻塞值并行执行
Reg_data2 <= regfile[Rd_reg2];
end

always@(negedge clk) begin
    if(Wr_en == 1)
        regfile[Wr_reg] = Wr_data;
    end
endmodule

4) ALU
```

表 22.4

输入	操作数 in1 和 in2、操作选择信号 alu_op
输出	ALU 运算结果 Out
功能	根据操作选择信号计算 in1 和 in2 的运算结果 Out

Verilog 关键代码:

```
module ALU(
    input wire [15:0] In1, In2,
    input wire [2:0] Alu_op,
    output reg [15:0] Out
);

always@*begin
    case(Alu_op)
        3'b000: Out = In1 + In2; //0
        3'b001: Out = In1 - In2; //1
        3'b010: Out = In1 & In2; //2
        3'b011: Out = In1 | In2; //3
        3'b100: Out = In1 << In2; //4
        3'b101: Out = In1 >> In2; //5
```

```
    endcase
  end
endmodule
```

5) 控制单元

表 22.5

输入	指令（操作码）
输出	寄存器堆的读写控制线 <code>wr_en</code> 、ALU 的操作选择信号 <code>alu_op</code>
功能	根据当前指令功能对 <code>wr_en</code> 和 <code>alu_op</code> 赋值

Verilog 关键代码:

```
module CU(
input wire[6:0] Ins_op,
output reg Wr_en,
output reg[2:0] Alu_op
);

always@* begin
  if (Ins_op == 0) begin
    Wr_en = 1;
    Alu_op = 0;
  end
end

endmodule
```

6) CPU 顶层文件封装实现

Verilog 关键代码:

```
module CPU(  
    input wire clk, rst  
);  
  
    wire wr;  
    wire [7:0] addr;  
    wire[15:0] ins;  
    wire [2:0] alu_op;  
    wire [15:0] alu_in1,alu_in2,alu_out;  
  
    PC pc(  
        .clk(clk), .rst(rst), .PC(addr)  
    );  
  
    InsMem insmem(  
        .Addr(addr), .Ins(ins)  
    );  
  
    CU cu(  
        .Ins_op(ins[15:9]),  
        .Wr_en(wr),  
        .Alu_op(alu_op)  
    );  
  
    RegFiles regfiles(  
        .clk(clk),  
        .Wr_en(wr),
```

```
.Rd_reg1(ins[8:6]),  
.Rd_reg2(ins[5:3]),  
.Wr_reg(ins[2:0]),  
.Reg_data1(alu_in1),  
.Reg_data2(alu_in2),  
.Wr_data(alu_out)  
  
);
```

```
ALU alu(  
    .In1(alu_in1),  
    .In2(alu_in2),  
    .Alu_op(alu_op),  
    .Out(alu_out)  
);
```

```
endmodule
```

2.2.3 测试模块关键代码

```
module CPU_tb;  
  
    reg clk, rst;  
    always #1 clk = ~clk;  
  
    initial begin  
        clk = 1;  
        rst = 1;  
  
        #10 rst = 0;
```



```
#100 $stop;  
end
```

```
CPU u_cpu(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst)  
);  
  
endmodule
```

2.3 实验步骤

创建工程步骤同实验一，故跳过。

(1) 仿真模拟运行

由于本次实验文件过多，要检查文件顺序，如图 23.1，CPU 以及它的测试文件必须位于它们所在组的最上方。

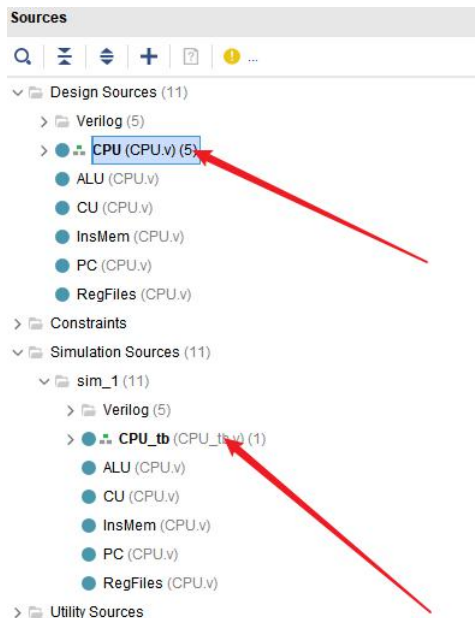


图 23.1

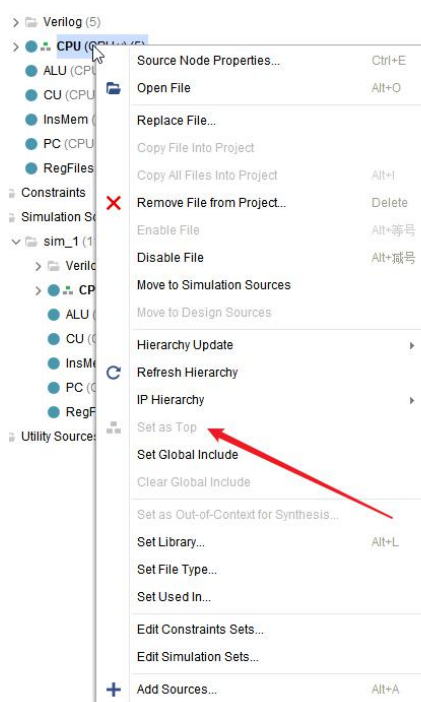


图 23.2

如果没有位于左上方，需要按照图 23.2 进行设置

(2) 模拟结果查看

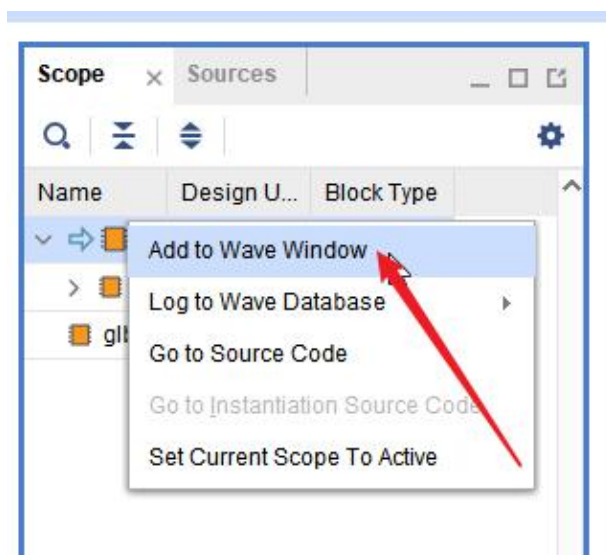


图 23.3

如果波形中没有想要的结果显示，如图 23.3 进行操作，将波形添加到窗口查看。

(3) 波形查看窗口调整

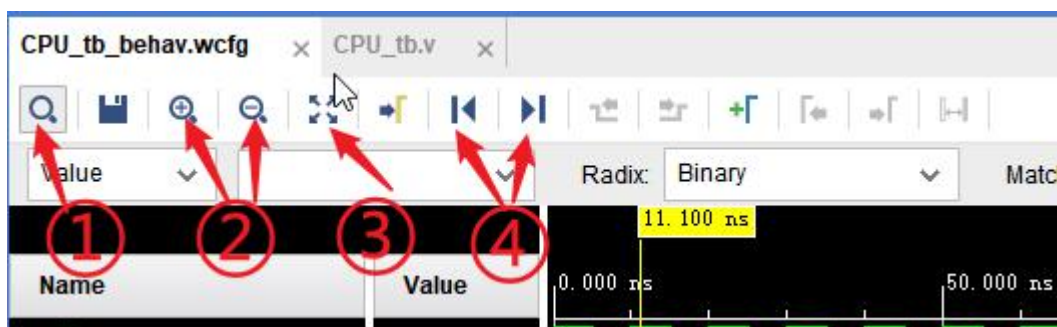


图 23. 4

具体操作如图 23.4

- ①处可以根据名称查找想要查看的数值
- ②处可以放大缩小比例尺
- ③处可以填充满波形窗口
- ④处可以快速到达波形起始和结束

2.4 故障与调试

2.4.1 XXX 故障 1

故障现象：

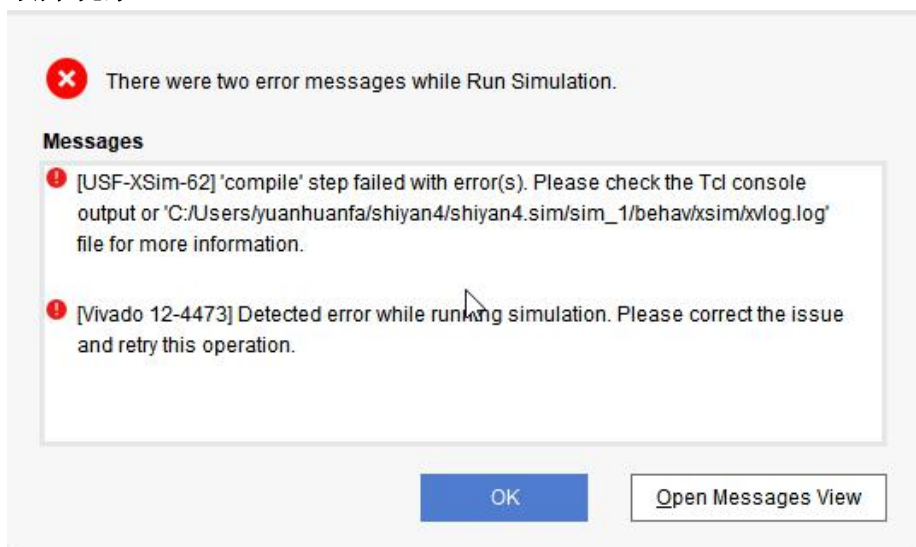


图 24. 1

如图 24.1 所示。

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

原因分析:

在删除某个模块, 出现该错误, 原因可能是磁盘文件没有清理干净。

解决方案:

最终查询解决方案无果, 只能重新创建工程, 将代码复制到新工程中, 新工程再无报错

2.5 仿真及分析

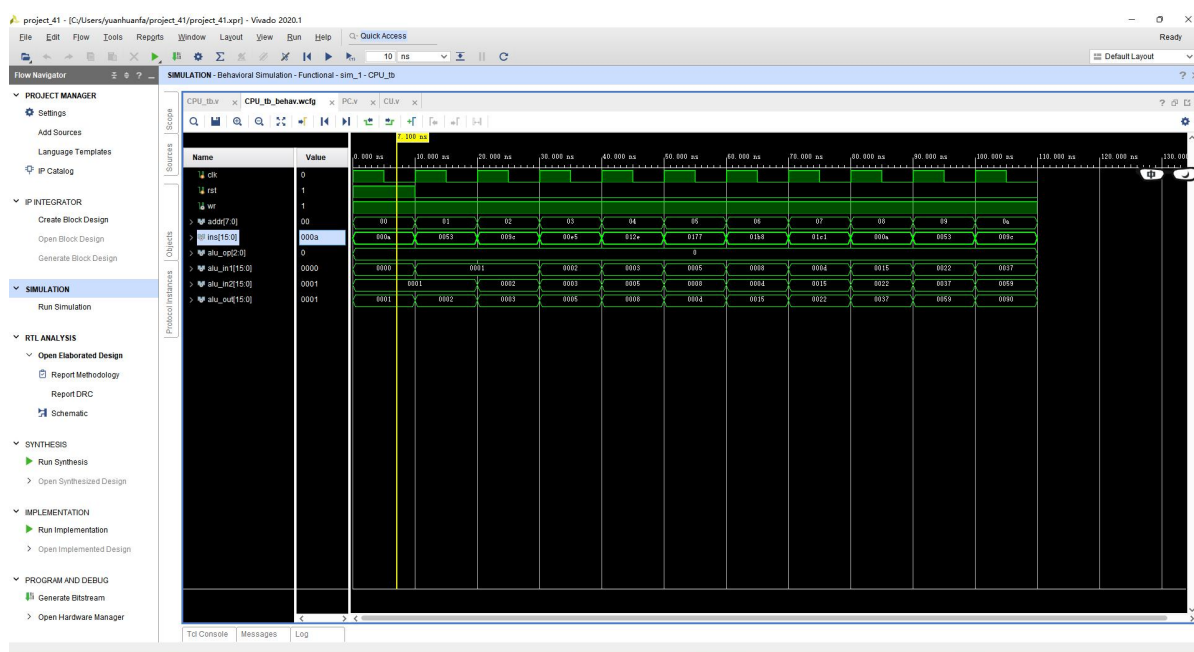


图 25.1

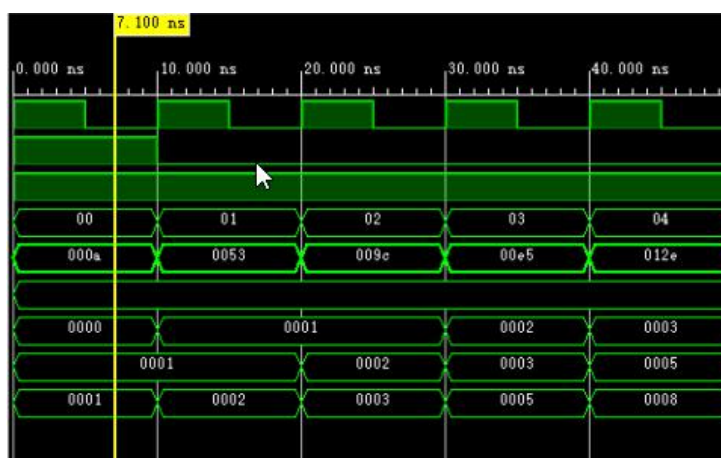


图 25.2

合肥工业大学-计算机组成原理课程实验报告

分析:

第一行为时钟信号, 第二行为重置信号, 第三行为可写信号, 第四行为地址, 第五行为存储指令, 第六行为操作数, 第七行和第八行为输入, 第九行为输出。

地址每次增加 1;

写入信号一直为 1;

指令存储器, 初始值 $i=0$, 之后 $i++$;

[2:0] : $(i + 2) \% 8$ 为结果寄存器, 初始值为 $2=010$,

[5:3] : $i \% 8$ 为加数寄存器 2, 初始值为 $0=000$,

[8:6] : $(i + 2) \% 8$ 为结果寄存器, 初始值为 $1=001$,

最终指令存储器初始值为 0000, 0000, 0000, 1010 (二进制) = 000a (十六进制), 之后的指令存储器结果以此类推;

第七行 0000 和第八行 0001 相加等于第九行 0001;

寄存器堆初始值, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 用于 ALU 的输入。每次执行之后将前两次的输入值相加, 获得第三个输入值, 也就是将每次 ALU 运算值写入到寄存器中, 用作下一次 ALU 运算的一个输入值。

3 总结与心得

3.1 实验总结

本次实验主要完成了如下几点工作：

1) 完成方案总结

在实验一中，根据实验指导书给出的要求以及查阅资料，设计出了 ALU 和寄存器模块，实现了 ALU 的简单架构，完成了两个输入值的加、减、与、或，左右位移运算。

在实验二中，在现有已经完成的实验基础上，将完成过的各个模块，组合设计出了一个单指令、单周期 CPU，实现了模块的连接和 CPU 封装，完成了 CPU 单个指令的 CPU 运行过程。

2) 功能总结

实验一中，ALU 具有的主要功能有接收两组输入信号，一组选择信号，并将 ALU 运算结果输出。

实验二中，CPU 具有的主要功能有接收写入信号，重置信号，自动进行时钟信号翻转，调用 ALU 模块进行加法运算，使用 PC 进行程序计数，使用指令存储器存储运算指令，使用 CU 控制写信号和 ALU 运算选择信号，使用寄存器存储运算所需数据。

3.2 实验心得

通过这几次实验，我学会了使用 Vivado 软件进行模拟实验、查看模拟电路图以及分析模拟实验的运行结果，循序渐进的了解了 CPU 中每部分模块的结构组成以及工作原理，并通过代码方式将结构进行复现，以及为它们编写相应的测试程序。

实验过程中最大的收获就是在不断试错以及 Debug 中慢慢理清思路，寻找模块代码之间的关系；在和软件的各种报错中斗智斗勇，能找到解决办法就解决，解决不了的就重新创建工程；在模拟结果与预想结果不统一时，不断的删改代码，预设数据，寻找到思路错误的部分，学到了由大到小，按顺序进行分析解决问题的方法。

参考文献

- [1] DAVID A. PATTERSON(美). 计算机组成与设计硬件/软件接口(原书第 5 版). 北京:机械工业出版社.
- [2] David Money Harris(美). 数字设计和计算机体系结构(第二版). 机械工业出版社
- [3] 谭志虎, 秦磊华, 胡迪青. 计算机组成原理实践教程. 北京:清华大学出版社, 2018 年.
- [4] 秦磊华, 吴非, 莫正坤. 计算机组成原理. 北京:清华大学出版社, 2011 年.
- [5] 袁春风编著. 计算机组成与系统结构. 北京:清华大学出版社, 2011 年.
- [6] 张晨曦, 王志英. 计算机系统结构. 高等教育出版社, 2008 年.


• 指导教师评定意见 •

一、原创性声明

本人郑重声明本报告内容，是由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出。除文中已注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果，不存在剽窃、抄袭行为。

特此声明！

作者签字：

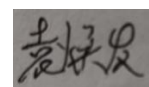

二、对课程实验的学术评语（教师填写）

三、对课程实验的评分（教师填写）

评分项目 (分值)	报告撰写 (30 分)	课设过程 (70 分)	最终评定 (100 分)
得分			

指导教师签字：_____